

# 1 目的

回路シミュレータ SPICE の原理を理解し、シミュレーション結果と測定結果の比較を行うことで回路に対する知識を広げ、SPICE の扱いに慣れる。また、プログラムで回路方程式を解くことと、実際に数値積分公式を利用することで回路方程式に対する数値解法の役割を理解し、回路シミュレータの中身について理解する。

さらに、自分自身で回路シミュレーションを行う過程を通じて、理論と実験の違いや、シミュレーションの限界・有用性についても考察し、今後の回路設計や解析に活かせる実践的な知識と技術を身につける。

## 2 原理

### 2.1 SPICE の概要等

SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) は、電子回路のアナログ動作をシミュレーションするためのソフトウェアである。1970 年代にカリフォルニア大学バークレー校で開発され、現在では多くの派生版や商用版が存在する。SPICE は、回路図をテキスト形式 (ネットリスト) で記述し、回路素子や解析条件を指定することで、回路の動作を数値的に解析できる。主な解析機能として、直流解析 (DC 解析)、交流解析 (AC 解析)、過渡解析 (Transient 解析) などがあり、トランジスタやダイオードなどの非線形素子も扱うことができる。SPICE は回路設計や検証、教育など幅広い分野で利用されている。(1)

### 2.2 回路記述方法 (ネットリストの書き方)

SPICE のネットリストは、以下の順序で記述される。

1. タイトル行記述する回路の名前等を入れて、わかるようにしておく。
2. 回路素子の定義

```
V 0 1 5V
```

```
R 1 0 10
```

のように素子名、ノード、値を空白区切りで記述することで回路を与えられる。この場

合、ノード 0 と 1 の間に直流電圧源 5V、ノード 1 と 0 の間に抵抗 10 Ωが接続されていることになる。

### 3. 解析コマンド

回路解析の種類を指定するコマンドである。例えば、直流動作点解析では.OP コマンドを記述する。

### 4. END

もうこれ以上コマンドがないことを示すもので、必須である。

## 2.3 メリットとデメリット

メリットは、SPICE（回路シミュレータ）を使うことで、実際に部品を用意して回路を組み立てる手間やコストをかけずに、パソコン上で簡単かつ短時間で回路の動作を確認できる点である。また、開発の初期段階で設計ミスや不具合を早期に発見できるため、製品開発の時間やコストを大幅に削減できることも大きな利点である。

デメリットは、標準の SPICE モデルは実際の部品と動作が異なる場合が多く、精度の高いシミュレーションには高品質なモデルを入手したり自作したりする必要があり、これには手間やコストがかかる点である。さらに、SPICE はあくまで計算ツールなので、正しい回路知識がないと誤った結果を信じてしまう危険がある点も注意が必要である。(2)

## 2.4 使用されている数値解析方法について（ニュートン法等）

**ニュートン法（Newton's Method）** 非線形方程式  $f(x) = 0$  の解を数値的に求めるための反復法である。関数の接線を用いて次の近似解を求める方法で、以下のような更新式で表される。

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

この方法は収束が速いという利点があるが、導関数  $f'(x)$  の計算が必要であり、また初期値によっては発散してしまい収束しないこともある。

**前進オイラー法（Explicit Euler Method）** 常微分方程式の初期値問題

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0$$

を数値的に解く最も基本的な方法である。以下のように、現在の傾きを使って次の値を計算する。

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$$

計算は簡単で実装も容易であるが、精度は1次であり、刻み幅  $h$  が大きいと不安定になる場合がある。

**後退オイラー法 (Implicit Euler Method)** 前進オイラー法に対し、次の時刻の傾きを用いて計算する陰的手法である。

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_{n+1}, y_{n+1})$$

右辺に  $y_{n+1}$  が含まれるため、各ステップで非線形方程式を解く必要がある。その分計算コストはかかるが、剛性を持つ問題に対して非常に安定である。

**台形法 (Trapezoidal Method)** 前進オイラー法と後退オイラー法の平均を取った方法で、以下のように表される。

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})]$$

傾きを線形補間し、積分を台形則で近似するため精度が高く (2次精度)、安定性も高い。ただし陰的手法のため、やはり非線形方程式の解法が必要になる。(3)

## 3 実験結果

### 3.1 予備実験回路解析

図 3.1 に示した回路を構築し、8.1 節に記載したネットリストを用いて SPICE でシミュレーションを実行した結果をもとに、表 3.1 を作成した。

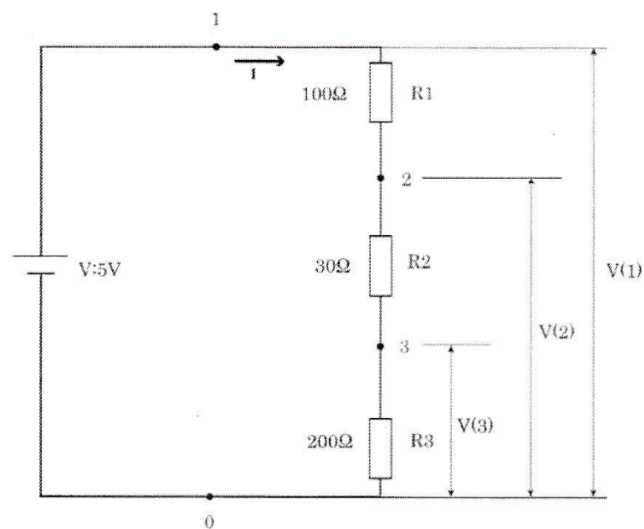


図 3.1: 予備実験回路

表 3.1: 実験結果の比較

確認項目	$V(1)$ [V]	$V(2)$ [V]	$V(3)$ [V]	$I$ [mA]	$V_{12}$	$V_{23}$
実測値	5.00	3.48	3.05	14.17	1.52	0.43
シミュレーション結果	5.00	3.48	3.03	15.15	1.52	0.45
理論値 (計算値)	5.00	3.48	3.03	15.15	1.52	0.45
誤差率 (%)	0.00	0.00	0.6	0.0	0.0	4.4

## 3.2 線形抵抗回路解析

図 3.2 に示した回路を構築し、8.2 節に記載したネットリストを用いて SPICE でシミュレーションを実行した結果を基に、表 3.2 を作成した。

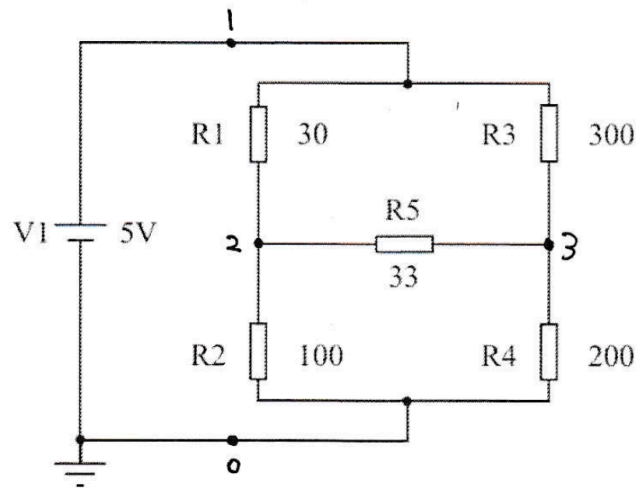


図 3.2: 線形抵抗回路

表 3.2: 実験結果の比較

確認項目	V(1) [V]	V(2) [V]	V(3) [V]	I [mA]
実測値	5.00	3.53	3.23	45.4
シミュレーション結果	5.00	3.60	3.26	52.3
誤差率 (%)	0.0	1.9	0.9	13.2

### 3.3 非線形抵抗回路解析

図 3.3 に示した回路を構築し、8.3 節に記載したネットリストを用いて SPICE でシミュレーションを実行した結果を基に、表 3.3 を作成した。

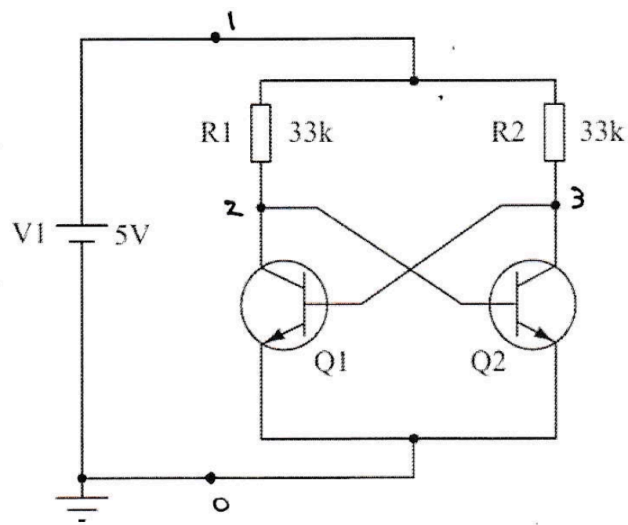


図 3.3: 非線形抵抗回路

表 3.3: 実験結果の比較

確認項目	V(1) [V]	V(2) [V]	V(3) [V]	I [mA]
実測値	5.00	0.645	0.017	0.27
シミュレーション結果	5.00	0.603	0.603	0.267
誤差率 (%)	0.0	6.97	97.2	1.1

### 3.4 DC 解析

図 3.4 に示した回路を作成し、V2 の電圧を 0.1V から 5.0V まで変化させたときの電流 I を測定することで表 3.4 を作成した。また、8.4 節に記載したネットリストを用いて SPICE でシミュレーションを実行し作成したグラフを図 3.5 に示す。

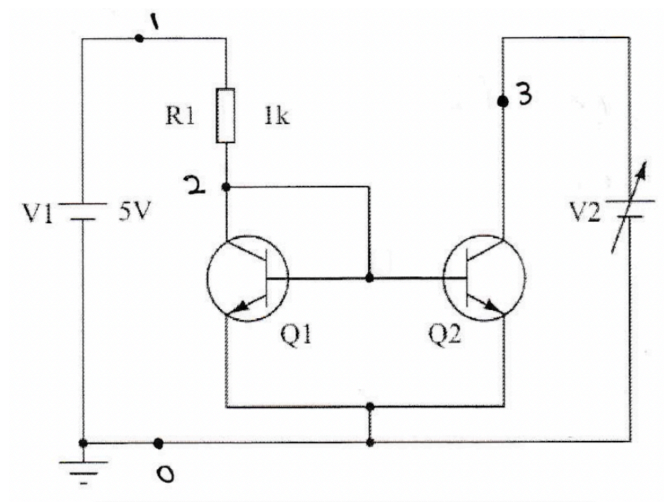


図 3.4: DC 解析回路

表 3.4: 実験結果

$V_2$ [V]	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
$I$ [mA]	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.09	4.09	4.10	4.10

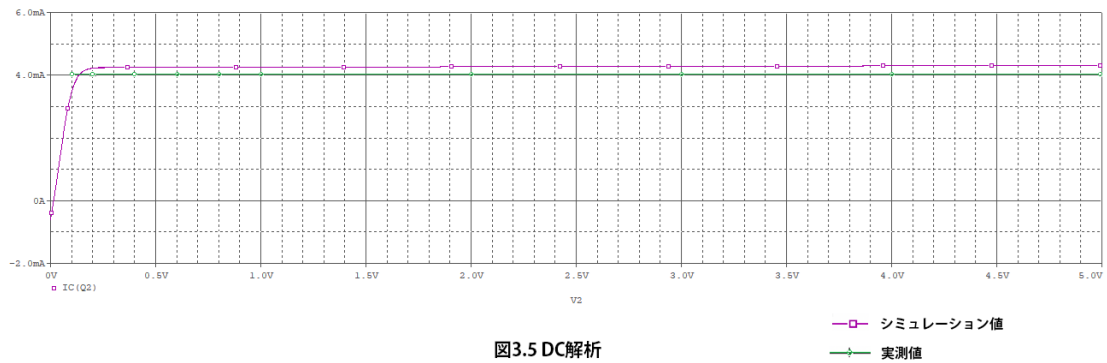


図3.5 DC解析

図 3.5: DC 解析

### 3.5 AC 解析

図 3.6 に示した回路を作成し、V1 の周波数を 20Hz から 100kHz まで変化させたときのノード 4 (Vout) の電圧を測定した結果をもとに表 3.5 を作成した。また、8.5 節に記載したネットリストを用いて SPICE でシミュレーションを実行し、さらに実測値をプロットし作成したグラフを図 3.7 に示す。

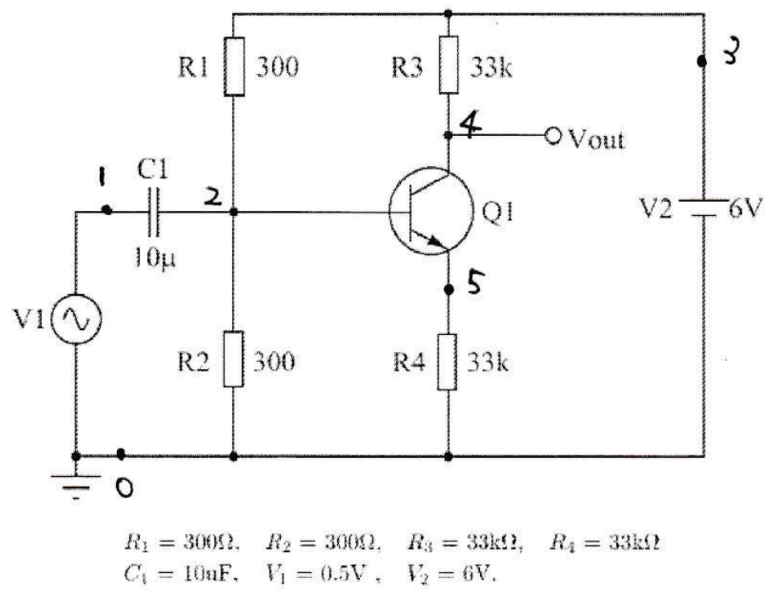


図 3.6: AC 解析回路

表 3.5: AC 解析結果

周波数 [Hz]	20Hz	30Hz	100Hz	300Hz	1kHz	3kHz	10kHz	30kHz	100kHz
電圧 [mV]	400	400	600	600	600	1000	1000	1000	860



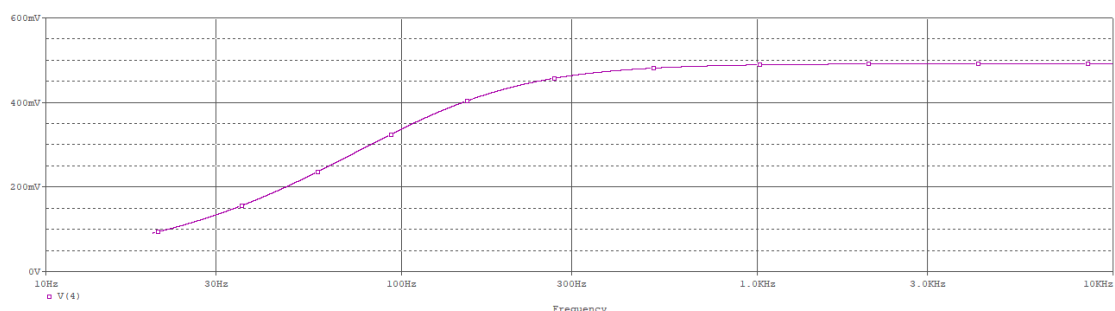


図 3.7: AC 解析

### 3.6 過渡解析

図 3.8 に示した回路を作成し、ノード 2 (V) の電圧を測定した結果をもとに表 3.6 を作成した。オシロスコープでの観測波形を図 3.9 に示す。なお、周期のはじまりの電位を 0V 基準かつ時刻  $t=0$  とし、そこからの  $\Delta V$  の値を記録した。また、8.6 節に記載したネットリストを用いて SPICE でシミュレーションを実行し、さらに実測値をプロットし作成したグラフを図 3.10 に示す。

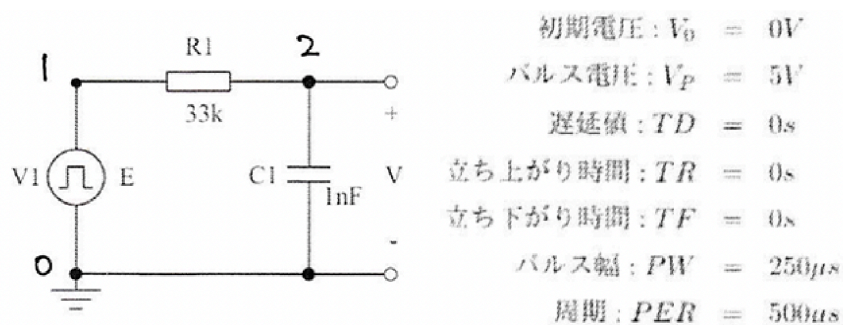


図 3.8: 過渡解析回路

表 3.6: 過渡解析結果

$t [\mu s]$	0	50	100	150	200	250	300
$V [V]$	0	3.84	4.64	4.72	5.04	5.12	1.12

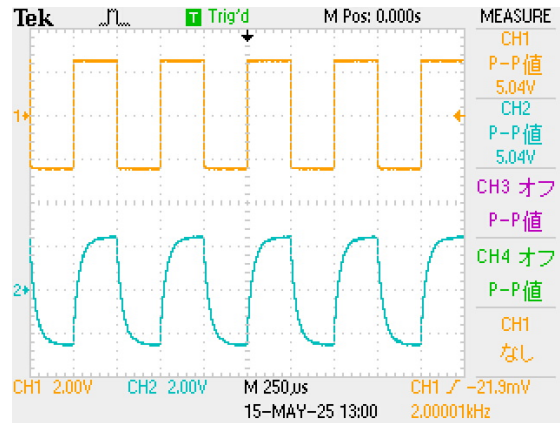


図 3.9: オシロスコープでの観測波形

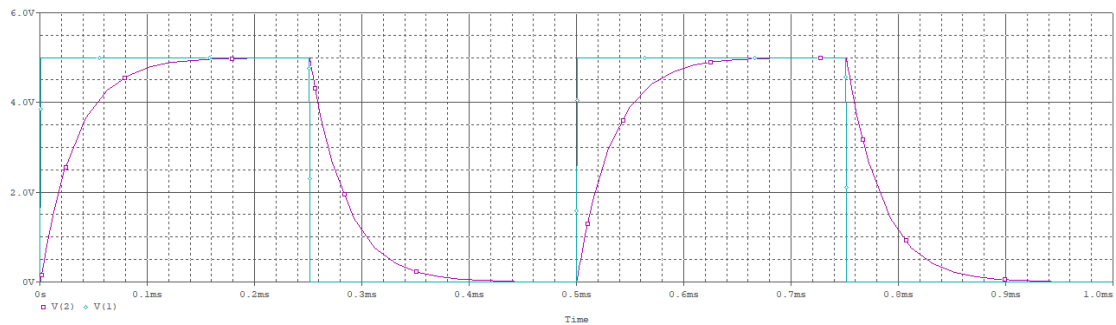


図 3.10: 過渡解析

## 4 考察

### 4.1 線形抵抗回路解析

V1, V2, V3 に関しては、シミュレーション値と実測値に大きな誤差は現れなかった。軽度の誤差は電圧計の測定精度等によるものだと考えられる。

電流値に関しては 13 % 程度の誤差が確認され、電流計の内部抵抗によるものであると考えられる。電流計の内部抵抗を  $R_m$  とすると、測定される電流  $I_m$  は以下のように表される。

$$I_m = \frac{V}{R + R_m}$$

ここで、 $R$  は回路の抵抗、 $V$  は電源電圧である。内部抵抗  $R_m$  が無視できない場合、実際の電流  $I$  よりも小さい値が測定されるため、誤差が生じる。この理論と実際の計測結果は一致する。今回、5.0V の電圧を加えてシミュレーションでは  $I = 52.3\text{mA}$  より、抵抗値  $R$  は以下のように計算される。

$$R \approx \frac{V}{I} = \frac{5.0}{0.0523} \approx 95.6\Omega$$

一方、実測値では  $I = 45.4\text{mA}$  より、回路全体の抵抗値  $R + R_m$  は以下のように計算される。

$$R + R_m \approx \frac{V}{I} = \frac{5.0}{0.0454} \approx 110.1\Omega$$

これらの結果から、電流計の内部抵抗  $R_m$  は以下のように求められる。

$$R_m \approx 110.1 - 95.6 \approx 15\Omega$$

したがって、電流計の内部抵抗  $R_m$  は約  $15\Omega$  であると考えられる。

## 4.2 非線形抵抗回路解析

$V1, V2, I$  に関してはシミュレーション結果と概ね一致しているといえるが、 $V3$  に関しては実測値がシミュレーション結果より極端に小さくなっていることがわかる。

**コレクタ電圧の初期値を設定した場合のシミュレーション** 図 3.3 の回路において、Q1 のコレクタ電圧の初期値を設定した場合のシミュレーション結果を表 4.1 に示す。またシミュレーションで使ったネットリストを 8.3 節に示す。

表 4.1: 非線形抵抗回路解析シミュレーション結果

初期値 [V]	$V(1)$ [V]	$V(2)$ [V]	$V(3)$ [V]	$I$ [mA]
0.2	5.00	0.238	0.644	0.283
0.6	5.00	0.603	0.603	0.267
0.8	5.00	0.644	0.238	0.283

コレクタ電圧を 0.6V としたときは、初期値を設定しなかったときとシミュレーション結果は変化しなかったが、初期値を 0.2V としたときには V2 の低下かつ V3 の増加、0.8V としたときには V2 の増加かつ V3 の低下が対称的にみられた。

この主要因として、SPICE シミュレーションでは非線形回路方程式の解法にニュートン法が用いられていることが挙げられる。非線形回路には複数の解（動作点）が存在し、安定解と不安定解が混在する。ニュートン法は初期値の設定によって収束する解が変わるため、実験と異なる動作点に収束する場合がある。今回のシミュレーションでは、コレクタ電圧の初期値を変えることで V2 と V3 の値が対称的に変化する現象が見られ、これは非線形系特有の多重解や双安定性が影響していると考えられる。(4)(5)

### 4.3 DC 解析

シミュレーションでは値が一定であるのに対し、実測値では電圧が上がるにつれてわずかに電流値も大きくなっていることが確認された。

この現象の主な原因として考えられるのは、実際のトランジスタにおける「アーリー効果」である。アーリー効果とは、トランジスタのコレクタ-エミッタ間電圧 (VCE) が増加すると、実効的なベース幅が減少し、その結果コレクタ電流がわずかに増加する現象である。シミュレーションでは理想的なトランジスタモデルが使用されている可能性があり、このアーリー効果が十分に考慮されていないことが原因と考えられる。(6)

### 4.4 AC 解析

実験値はシミュレーション値と異なり、100kHz 付近で電圧が減少している。この原因として、プローブの影響が考えられる。プローブには寄生容量  $C$  と抵抗  $R$  が存在し、これらが回路に並列に接続されることで、回路全体の周波数特性に影響を与える。

今回の実験では、プローブの寄生容量や回路インピーダンスの影響により、100kHz 付近で信号の減衰が顕著になったと考えられる。ここで、カットオフ周波数  $f_c$  が約 100kHz であると仮定すると、時定数である RC 積は次式で逆算できる。

$$RC = \frac{1}{2\pi f_c}$$

したがって、

$$RC = \frac{1}{2\pi \times 1.0 \times 10^5} \approx 1.59 \mu s$$

となる。

一方、シミュレーションでは理想的な条件が仮定されているため、プローブの影響が考慮されず、減衰が見られなかったと考えられる。(7)

## 4.5 過渡解析

# 5 追加課題

## 5.1 過渡解析の各種数値計算法比較

ここでは、RC 回路の過渡応答を数値的に計算する。0 から  $300 \mu s$  の範囲で、前進オイラー法、後退オイラー法、台形法を用いてシミュレーションを行う。

RC 回路の微分方程式は次式で表される。

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

よって両辺を  $C$  で割れば  $v$  を  $t$  で微分した値が得られる。

$$f(v, t) = \frac{dv}{dt}, \quad v_0 = 0$$

2.4 節より、各数値解析法による計算をした結果を表 5.1 に示す。各手法の差分方程式は以下ようになる。

### 1. 前進オイラー法

$$v_{n+1} = v_n + \frac{h}{RC}(V_0 - v_n)$$

### 2. 後退オイラー法

$$v_{n+1} = \frac{V_0 h + RC v_n}{h + RC}$$

### 3. 台形法

$$v_{n+1} = \frac{2V_0 h + 2(RC - h)v_n}{h + 2RC}$$

ここで、 $h$  は時間刻み幅、 $RC$  は回路の時定数、 $V_0$  は入力電圧である。

今回  $h = 50\mu\text{s}$ ,  $V_0 = 5\text{V}$ ,  $C = 1\text{nF}$ ,  $R = 33\text{k}\Omega$  を代入して計算する。それぞれの計算結果を表 5.1 に示す。

表 5.1: 各手法による計算結果

時間 [ $\mu\text{s}$ ]	0	50	100	150	200	250	300
厳密解 [V]	0.000	3.90	4.76	4.95	4.99	5.00	5.00
前進オイラー [V]	0.000	7.58	3.67	5.68	4.65	5.18	4.91
後退オイラー [V]	0.000	3.01	4.21	4.69	4.88	4.95	4.98
台形法 [V]	0.000	4.31	4.90	4.99	5.00	5.00	5.00

この結果から、台形法、後退オイラー法、前進オイラー法の順に誤差が少ないことがわかる。

また、この結果より図 5.1 を作成した。

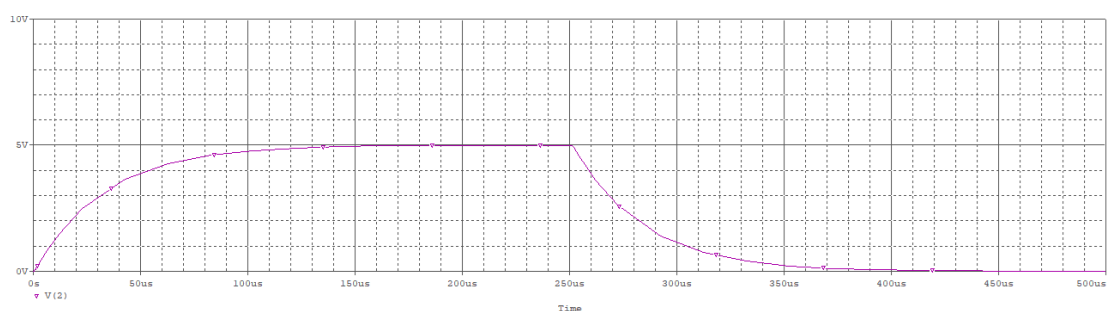


図 5.1: 各手法による計算結果の比較

## 5.2 フィルタ回路の作成

### 5.2.1 53Hz 以上の周波数を通過させる回路（ハイパスフィルタ）

抵抗とコンデンサを用いてカットオフ周波数を計算し、設計した回路を図 5.2 に示す。また、 $V_1$  を  $1.0\text{V}$  (p-p 値) にして周波数を  $5\text{Hz}$  から  $10\text{kHz}$  まで変化させたときの  $V_2$  の実測値

を表 5.2 にまとめ、8.7 節のネットリストによるシミュレーション結果と実測値をプロットしたグラフを図 5.3 に示す。

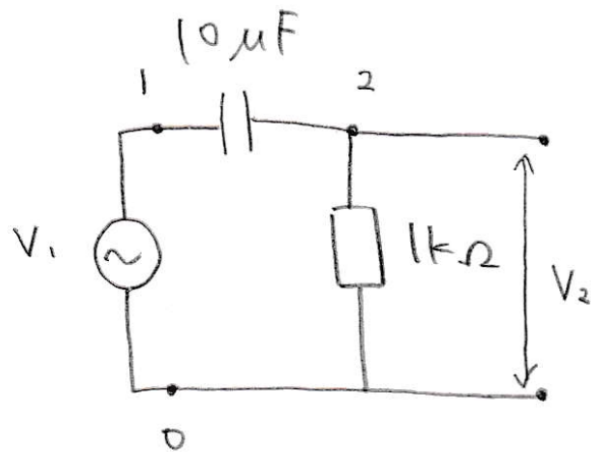


図 5.2: ハイパスフィルタ回路

表 5.2: ハイパスフィルタ実測値

周波数 [Hz]	5	10	20	50	100	200	500	1k	2k	5k	10k
電圧 [mV]	100	240	720	960	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

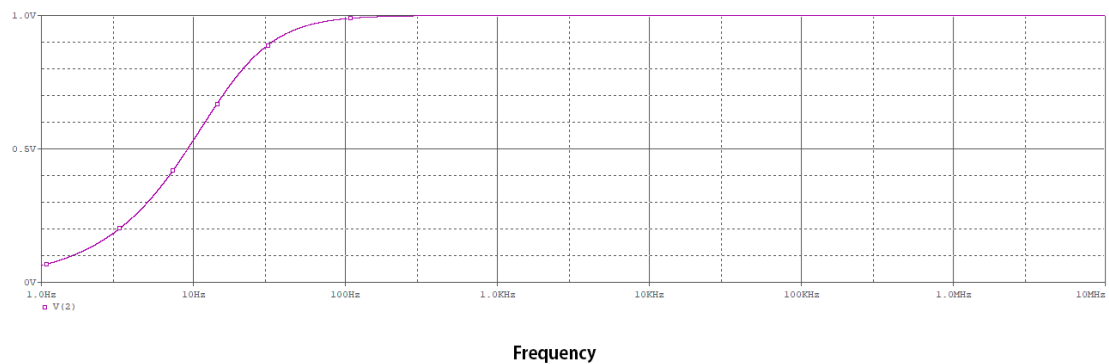


図 5.3: シミュレーション結果

### 5.2.2 160kHz 以下の周波数を通過させる回路（ローパスフィルタ）

抵抗とコンデンサを用いてカットオフ周波数を計算し、設計した回路を図 5.4 に示す。また、 $V_1$  を 1.0V（p-p 値）にして周波数を 5kHz から 1MHz まで変化させたときの  $V_2$  の実測値を表 5.3 にまとめ、8.8 節のネットリストによるシミュレーション結果と実測値をプロットしたグラフを図 5.5 に示す。

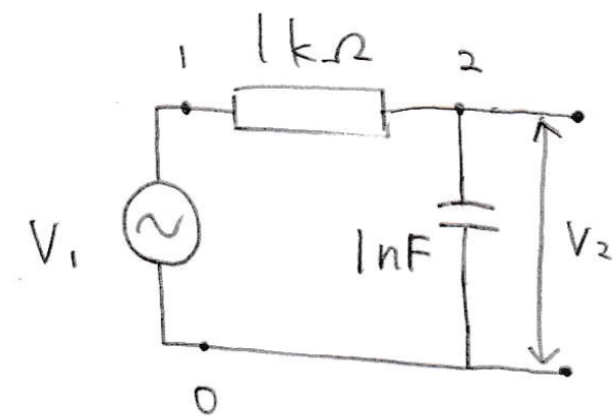


図 5.4: ローパスフィルタ回路

表 5.3: ローパスフィルタ実測値

周波数 [kHz]	5	10	50	100	200	500	1000
電圧 [mV]	1000	1000	1000	900	680	380	240



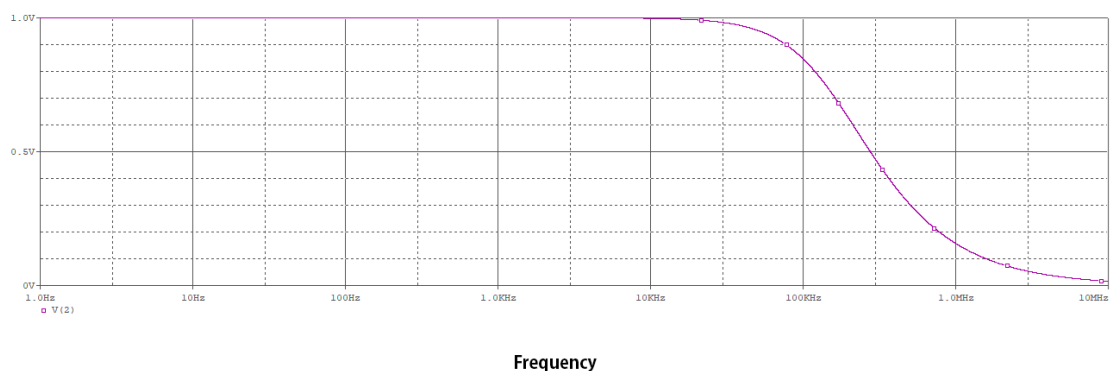


図 5.5: シミュレーション結果

### 5.2.3 53Hz 以上かつ 160kHz 以下の周波数を通過させる回路（バンドパスフィルタ）

抵抗とコンデンサを用いてカットオフ周波数を計算し、設計した回路を図 5.6 に示す。また、V1 を 1.0V（p-p 値）にして周波数を 5Hz から 1MHz まで変化させたときの V2 の実測値を表 5.4 にまとめ、8.9 節のネットリストによるシミュレーション結果と実測値をプロットしたグラフを図 5.7 に示す。

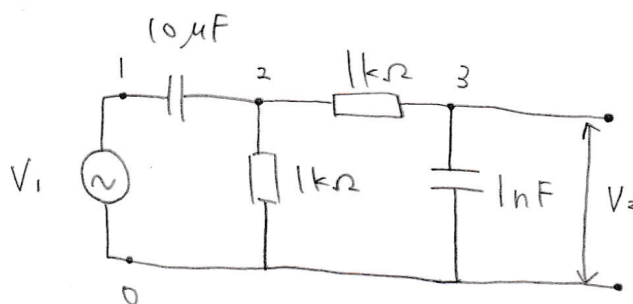


図 5.6: バンドパスフィルタ回路

表 5.4: バンドパスフィルタ実測値

周波数 [Hz]	5	10	20	50	100	200	500	1k	2k
電圧 [mV]	184	528	744	896	920	936	980	980	1000
周波数 [Hz]	5k	10k	20k	50k	100k	200k	500k	1M	-
電圧 [mV]	1000	1000	1000	960	820	640	380	220	-

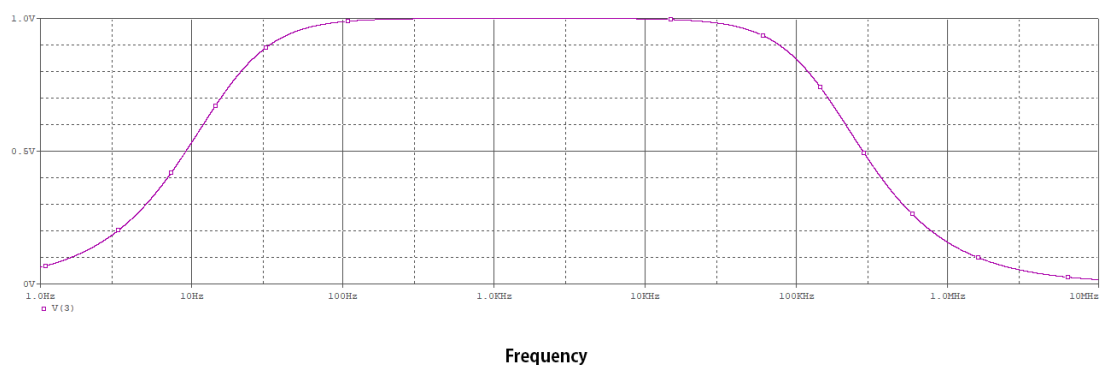


図 5.7: シミュレーション結果

概ねシミュレーション結果と同様の実測値が得られた。

## 6 使用機材

表 6.1 に示す。

表 6.1: 使用機材一覧

名称	型式	製造元	管理番号
直流電流源	PMC35-1.2DU	KIKUSUI	UK002986
ファンクションジェネレータ	FG-274	TEXIO	17073061
オシロスコープ	TDS 2004B	Tektronix	C100578
デジタルマルチメータ	CD731	Sanwa	0152985

## 7 参考文献

1. SPICE とは, 電子回路シミュレーションの基礎

<https://techweb.rohm.co.jp/product/simulation/7688/>

閲覧日：2025 年 5 月 17 日

2. アナログ電子回路シミュレータのメリット・デメリット

<https://spiceman.jp/circuit-simulator-merit-demerit/>

閲覧日：2025 年 5 月 17 日

3. 長尾佑紀, 『数値計算の常識を変える! 安定性で選ぶ常微分方程式の数値解法』, 共立出版, 2022 年.
4. SPICE におけるニュートン法の課題と対策  
<https://qiita.com/sukimaengineer/items/0dbce87dc5fb2c17aeb5>  
閲覧日: 2025 年 5 月 19 日
5. LTspice の優位性  
<https://www.analog.com/jp/resources/technical-articles/spice-differentiation.html>  
閲覧日: 2025 年 5 月 19 日
6. アーリー効果とは? メカニズムとアーリー電圧の求め方, Analogista  
<https://analogista.jp/early-effect/>  
閲覧日: 2025 年 5 月 19 日
7. プローブの基礎, YOKOGAWA  
[https://tmi.yokogawa.com/jp/library/resources/measurement-tips/probe\\_basics/](https://tmi.yokogawa.com/jp/library/resources/measurement-tips/probe_basics/)  
閲覧日: 2025 年 5 月 19 日

## 8 付録

本実験のシミュレーションで使用した SPICE のネットリストを以下に示す。

なお、今回の実験で使用したトランジスタのモデル定義については以下であり、各節では省略している。

```
.MODEL SC1815Y-1 NPN ( is = 9.37282E-15
+ bf = 170.4435407 nf = 0.9950205 vaf = 289.6037168
+ ikf = 0.8720864 ise = 1.60756E-15 ne = 1.5936166
+ br = 5.0638521 nr = 0.9955386 var = 15.8262796
+ ikr = 2.33473E-3 isc = 9.62491E-15 nc = 1.0344131
+ rb = 55 re = 0.8331605 rc = 0.7956197
+ cje = 1.48343E-11 vje = 0.544257 mje = 0.2984869
```

```

+ ttf      = 5.3964E-10   xtf  = 0.1584639   vtf  = 5.843019
+ itf      = 1.48869E-3   cjc  = 4.62178E-12   vjc  = 0.440088
+ mjc      = 0.3482488    fc   = 0.8176782   )

```

## 8.1 予備実験回路解析

```

Pre Ex
V 1 0 5V
R1 1 2 100
R2 2 3 30
R3 3 0 200
.OP
.END

```

## 8.2 線形抵抗回路解析

```

Linear Analyze
V 1 0 5V
R1 1 2 30
R2 2 0 100
R3 1 3 300
R4 3 0 200
R5 2 3 33
.OP
.END

```

## 8.3 非線形抵抗回路解析

### 8.3.1 コレクタ電圧の初期値設定なし

```

Non-linear Analyze
V 1 0 5V

```

```
R1 1 2 33k
R2 1 3 33k
Q1 2 3 0 SC1815Y-1
Q2 3 2 0 SC1815Y-1
.OP
.END
```

### 8.3.2 コレクタ電圧の初期値を 0.2V に設定

```
Non-linear Analyze 0.2
V 1 0 5V
R1 1 2 33k
R2 1 3 33k
Q1 2 3 0 SC1815Y-1
Q2 3 2 0 SC1815Y-1
.nodeset V(2) 0.2
.OP
.END
```

### 8.3.3 コレクタ電圧の初期値を 0.6V に設定

```
Non-linear Analyze 0.6
V 1 0 5V
R1 1 2 33k
R2 1 3 33k
Q1 2 3 0 SC1815Y-1
Q2 3 2 0 SC1815Y-1
.nodeset V(2) 0.6
.OP
.END
```

### 8.3.4 コレクタ電圧の初期値を 0.8V に設定

Non-linear Analyze 0.8

V 1 0 5V

R1 1 2 33k

R2 1 3 33k

Q1 2 3 0 SC1815Y-1

Q2 3 2 0 SC1815Y-1

.nodeset V(2) 0.8

.OP

.END

## 8.4 DC 解析

DC Analyze

V1 1 0 5V

V2 3 0 5V

R1 1 2 1k

Q1 2 2 0 SC1815Y-1

Q2 3 2 0 SC1815Y-1

.DC V2 0 5 1m

.PROBE

.END

## 8.5 AC 解析

AC Analyze

V1 1 0 AC 0.5V

V2 3 0 6V

C1 1 2 10uF

R1 2 3 300

```

R2 2 0 300
R3 3 4 33k
R4 5 0 33k
Q1 4 2 5 SC1815Y-1
.AC DEC 49999 20Hz 100kHz
.PROBE
.END

```

## 8.6 過渡解析

```

Transient Analyze
V1 1 0 PULSE(0 5 0 0 0 250u 500u)
R1 1 2 33k
C1 2 0 1n
.TRAN 1u 1m
.PROBE
.END

```

## 8.7 ハイパスフィルタ

```

High Pass Filter
V1 1 0 AC 1V
R1 2 0 1k
C1 1 2 10u
.AC DEC 10000 1Hz 10000kHz
.PROBE
.END

```

## 8.8 ローパスフィルタ

```

Low Pass Filter
V1 1 0 AC 1V

```

```
R1 1 2 1k
C1 2 0 1n
.AC DEC 10000 1Hz 10000kHz
.PROBE
.END
```

## 8.9 バンドパスフィルタ

```
Band Pass Filter
V1 1 0 AC 1V
C1 1 2 10u
R1 2 0 1k
R2 2 3 1k
C2 3 0 1n
.AC DEC 10000 1Hz 10000kHz
.PROBE
.END
```